

数字电路

Digital Circuits

12_锁存器和触发器(2)

张俊霞
zjx@ustc.edu.cn

内容提纲

- 触发器逻辑功能
- 触发器功能转换
- 锁存器与触发器动态特性
- 常用集成锁存器和触发器
- Verilog HDL描述锁存器和触发器


触发器逻辑功能

- 在时钟信号有效边沿(上升沿或下降沿), 触发器根据输入信号更新状态
 - 现态: 时钟信号有效边沿前触发器的状态, 记为 Q^n
 - 次态: 时钟信号有效边沿后触发器的状态, 记为 Q^{n+1}
- 所谓触发器的逻辑功能, 是指次态与现态、输入信号之间的逻辑关系
 - 描述方法有: 特性表(真值表)、特性方程(逻辑表达式)和状态图(状态相互转换图), 三者可以相互转换
- 触发器按逻辑功能分类: D触发器、T触发器、JK触发器、SR触发器


D触发器

特性表

D	Q^n	Q^{n+1}	说明
0	0	0	清0
0	1	0	
1	0	1	置1
1	1	1	

 

逻辑符号

 


特性方程 $Q^{n+1} = D$


T触发器

特性表

T	Q^n	Q^{n+1}	说明
0	0	0	保持
0	1	1	
1	0	1	翻转
1	1	0	

 

逻辑符号

 

特性方程


$$Q^{n+1} = \overline{T}Q^n + T\overline{Q}^n$$

$$= T \oplus Q^n$$


JK触发器

特性表

J	K	Q^n	Q^{n+1}	说明
0	0	0	0	保持
0	0	1	1	
0	1	0	0	清0
0	1	1	0	
1	0	0	1	置1
1	0	1	1	
1	1	0	1	翻转
1	1	1	0	

 

逻辑符号


 


特性方程 $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$

JK触发器 (续)


特性表

J	K	Q^n	Q^{n+1}	说明
0	0	0	0	保持
0	0	1	1	
0	1	0	0	清0
0	1	1	0	
1	0	0	1	置1
1	0	1	1	
1	1	0	1	翻转
1	1	1	0	

  


示例—JK触发器波形图

- 画出输出波形(设初态为0)


 


触发器功能转换


 
- 利用某种功能触发器来构造不同功能的触发器
 - 根据两种触发器的特性方程, 求解转换电路的逻辑函数式



D触发器构成JK触发器

  


D触发器构成T触发器

  

JK触发器构成其他触发器


- 构成D触发器

- $J=D, K=\bar{D}$ $Q^{n+1} = D$

 

- 构成T触发器

- $J=K=T$ $Q^{n+1} = T \oplus Q^n$

 

JK触发器特性表


J	K	Q^n	Q^{n+1}	说明
0	0	0	0	保持
0	0	1	1	
0	1	0	0	清0
0	1	1	0	
1	0	0	1	置1
1	0	1	1	
1	1	0	1	翻转
1	1	1	0	

$$Q^{n+1} = J \bar{Q}^n + \bar{K} Q^n$$

锁存器和触发器动态特性

- 保证锁存器和触发器可靠地更新状态，输入信号与时钟信号之间的时间要求
 - 建立时间: t_{su}
 - 保持时间: t_h
- 锁存器和触发器输出信号对时钟信号响应的延迟时间
 - 传输延迟时间: t_{pd}

触发器定时波形图

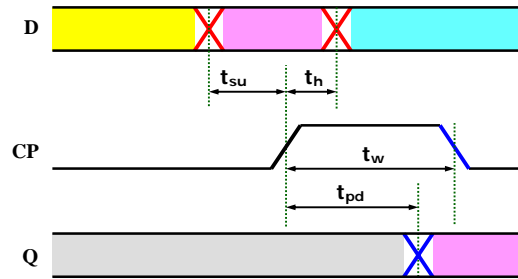

示例—分析D触发器动态参数


- 设所有门的传输延迟都等于 t_d , 忽略导线延迟, 求:

t_{su}, t_h, t_{pd}, t_w


$t_{su} = 2t_d$

$t_h = t_d$

$t_{pd} = t_w = 3t_d$

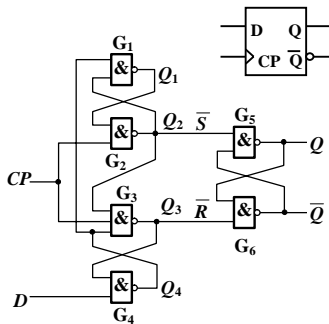

锁存器定时波形图

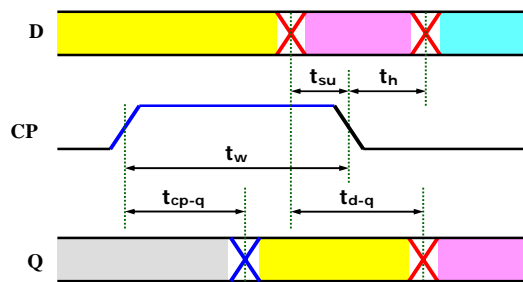


示例—分析D锁存器动态参数

- 设所有门的传输延迟都等于 t_d , 忽略导线延迟, 求:

$t_{su}, t_h, t_{cp-q}, t_{d-q}, t_w$

课后思考题

 

常用集成锁存器和触发器

- 集成锁存器
 - RS: 279, CD4043, CD4044
 - D: 75, 373, 375等
- 集成触发器
 - D: 74, 174, 175, 273, 374等
 - JK: 73, 109, 112等


Verilog过程赋值语句

- 在initial和always块中，对reg类型变量赋值
- 有两种赋值方式
 - 非阻塞 (non-blocking) 赋值语句 (<=)
 - 阻塞 (blocking) 赋值语句 (=)

Verilog描述D锁存器和触发器


```

 module D_Latch (Q, Qn, D, C);
input D, C;
output Q, Qn;
reg Q;
assign Qn = ~Q;
always @(D or C)
    if (C)
        Q <= D;
endmodule
    
```



```

 module D_FF (Q, Qn, D, C);
input D, C;
output Q, Qn;
reg Q;
assign Qn = ~Q;
always @(posedge C)
    Q <= D;
endmodule
    
```




异步或同步复位D触发器

```

module flipflop_a (Q, D, Rn, C);
input D, C, Rn;
output Q;
reg Q;

 always @(negedge Rn or posedge C)
    if (!Rn)
        Q <= 0;
    else
        Q <= D;
endmodule
    
```



```


module flipflop_s (Q, D, Rn, C);
input D, C, Rn;
output Q;
reg Q;

always @(posedge C)
    if (!Rn)
        Q <= 0;
    else
        Q <= D;
endmodule
    
```

示例—阻塞赋值语句


```

 always @(posedge clk)
begin
    b = a;
    c = b;
end
    
```



```

 
always @(posedge clk)
begin
    c = b;
    b = a;
end
    
```



示例—非阻塞赋值语句


```

 always @(posedge clk)
begin
    b <= a;
    c <= b;
end
    
```



```

 
always @(posedge clk)
begin
    c <= b;
    b <= a;
end
    
```



示例—两种赋值语句比较

```

module basgn (x1, x2, x3, Clock, f, g);
input x1, x2, x3, Clock;
output f, g;
reg f, g;
always @(posedge Clock)
begin
    f = x1 & x2;
    g = f | x3;
end
endmodule
    
```

 

示例—两种赋值语句比较(续)

```
module nbasgn (x1, x2, x3,  
              Clock, f, g);  
  input x1, x2, x3, Clock;  
  output f, g;  
  reg f, g;  
  always @(posedge Clock)  
  begin  
    f <= x1 & x2;  
    g <= f | x3;  
  end  
endmodule
```

