

# 数字电路

## Digital Circuits

### 09\_PLD与Verilog HDL(1)

张俊霞  
zjx@ustc.edu.cn


## 内容提纲

- **PLD**
  - 基本结构
  - 实现组合逻辑电路
- **Verilog HDL**
  - 基本语法规则
  - 变量数据类型
  - 程序基本结构
  - 描述组合逻辑电路

## 可编程逻辑器件

- 可编程逻辑器件 (Programmable Logic Device, 简称PLD) 是一种可以由用户定义和设置逻辑功能的器件
  - 与中小规模通用逻辑器件相比, 具有集成度高、速度快、功耗低、可靠性高等优点
  - 与其他专用集成电路相比, 具有产品开发周期短、用户投资风险小、小批量生产成本低等优势
- 按集成度PLD可分为
  - 低密度PLD: PROM、PLA、PAL、GAL
  - 高密度PLD: CPLD、FPGA

## PLD基本结构

 


- **输入电路**
  - 提供互补输入变量 (原变量和反变量)
- **与阵列**
  - 产生逻辑函数所需的乘积项
- **或阵列**
  - 选择乘积项, 形成与或式, 实现逻辑函数
- **输出电路**
  - 提供不同的输出方式

## PLD中逻辑符号表示

- 与门: =  $A B C \rightarrow P$
  - 或门: =  $X Y Z \rightarrow F$
  - 互补输入缓冲器:
- | 标记 | 连接方式 |
|----|------|
| •  | 固定连接 |
| ×  | 编程连接 |
| 空白 | 无连接  |


## 低密度PLD的与、或阵列结构

 

- PROM: Programmable Read Only Memory, 可编程只读存储器
- PLA: Programmable Logic Array, 可编程逻辑阵列
- PAL: Programmable Array Logic, 可编程阵列逻辑
- GAL: Gate Array Logic, 门阵列逻辑

 
## PLD中编程元件

- **熔丝(Fuse)或反熔丝(Antifuse)**
  - 一次性编程, 非易失性
- **浮栅MOS管**
  - 上万次编程, 非易失性
- **静态存储器(SRAM)**
  - 无限次编程, 易失性
  - 每次上电需重新加载



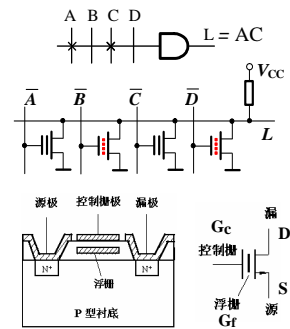
## 浮栅MOS管

- **利用浮栅上有/无电荷(编程), 实现无/有连接**
  - 浮栅上无负电荷, 控制栅加正常逻辑电压, 可控制 MOS管导通和截止, 相当于建立了连接
  - 浮栅上有负电荷, 开启电压升高, 控制栅加正常逻辑电压, MOS管均不导通, 相当于无连接
- **浮栅MOS管的编程方法与其工艺结构有关**
  - 电写入和紫外线擦除
  - 电写入和电擦除



 
## 示例—PROM实现组合逻辑

$$F1 = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B} \quad F2 = \bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B \quad F3 = A \cdot B$$



## 示例—PLA实现一位全加器

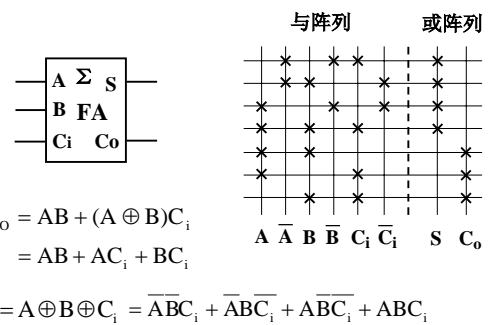

$$C_o = AB + (A \oplus B)C_i$$

$$= AB + AC_i + BC_i$$

$$S = A \oplus B \oplus C_i = \bar{A}\bar{B}C_i + \bar{A}B\bar{C}_i + A\bar{B}\bar{C}_i + ABC_i$$

## 示例—PAL实现组合逻辑


$$L_0 = \bar{C}\bar{D} + \bar{A}BCD$$

$$L_1 = \bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BD + \bar{A}BC$$

$$L_2 = \bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{B}CD$$

$$L_3 = L_0 + \bar{A}BC + \bar{A}BD$$
 
$$= \bar{C}\bar{D} + \bar{A}BCD + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BD$$



## 硬件描述语言概述

- **HDL (Hardware Description Language)**
  - 是一种以文本形式来描述数字系统硬件的结构和行为的语言
  - 可以从多种抽象层面对数字系统建模
- **两种常用HDL**
  - VHDL: 1981年由美国国防部组织开发, 1987年成为IEEE标准
  - Verilog HDL: 1983年由Gateway Design Automation公司(后被Cadence收购)开发, 1995年成为IEEE标准

## HDL主要特征

- HDL语言既包含一些高级程序设计语言的结构形式，同时也兼顾描述硬件线路连接的具体构件
- 通过使用结构级或行为级描述可以在不同的抽象层次描述设计
  - 五个抽象层次：系统级、算法级、寄存器传输级、逻辑（门）级、电路（开关）级
- HDL语言是并发的，即具有在同一时刻执行多个任务的能力
- HDL语言有时序的概念

## HDL抽象层次

抽象层次	行为	结构	物理
系统级	性能描述	部件定义及其之间的逻辑连接形式	芯片、模块、电路板、子系统
算法级	接口应答算法	硬件模块、数据结构	部件、电路板之间的连接
寄存器传输级	寄存器操作状态表	部件定义及连接	芯片、宏单元
逻辑级	布尔方程描述	门电路、触发器、锁存器	标准单元布局图
电路级	微分方程表达	晶体管、电阻、电容、电感元件	晶体管布局图

## Verilog HDL和VHDL的比较

- Verilog HDL和VHDL均为IEEE标准，在大多数情况下，两者基本相同
- Verilog HDL和C语言的风格相似，如果有C语言的基础，比较容易入门，而VHDL来源于Ada语言，需要一定的专业培训
- 一般认为 Verilog HDL在系统级抽象方面要比VHDL略差一些，而在门级和电路级描述方面要强得多

## Verilog HDL与 C语言的比较

- 虽然Verilog的某些语法与C语言接近，但存在本质上的区别

C	Verilog
procedures	modules
variables	wires/regs
parameters	ports
control (if,case,?:)	control (if,case,?:)

- Verilog是一种硬件语言，最终是为了产生实际的硬件电路或对硬件电路进行仿真
- C语言是一种软件语言，是控制硬件来实现某些功能
- 利用Verilog编程时，要时刻记着：Verilog是硬件语言，要将其与硬件电路对应起来

## Verilog HDL基本语法

- 空白符（间隔符）
  - 主要起分隔文本的作用，可以使文本错落有致，便于阅读与修改
  - 包括空格、制表符、换行符及换页符
- 注释符
  - 改善程序的可读性，在编译时不起作用
  - 多行注释符：以/\*开始到\*/结束
  - 单行注释符：以//开始到行尾结束

## Verilog HDL基本语法 (续1)

- 关键字
  - Verilog语言内部已经使用的词，例如，module、endmodule、input、output、wire、reg、and等
  - 字母都是小写，例如Input不是关键字
- 标识符
  - 用于对象（如模块名、电路的输入与输出端口、变量等）命名
  - 以字母或下划线“\_”开始，字母、数字、符号“\$”和下划线的组合
  - 字母大小敏感，如Input，iNput可以是不同的标识符
  - 不能与关键词相同

## Verilog HDL基本语法 (续2)

- 逻辑值集合
  - 0: 低电平、逻辑0或“假”
  - 1: 高电平、逻辑1或“真”
  - x/X: 不确定的值 (未知状态)
  - z/Z: 高阻态
- 常量与符号常量

## 常量

- 整数型
  - 十进制数形式表示, 例如, 30、-2
  - 带基数形式表示, 格式为:  
<+/-> <位宽>' <基数符号> <数值>
  - 基数符号: 十进制 D/d, 二进制 B/b, 八进制 O/o, 十六进制 H/h
  - 例如, -8'd101, 5'o37, 8'HeD, 8'b1001\_001x
- 实数型常量
  - 十进制记数法, 例如, 0.1、2.0、5.67
  - 科学记数法, 例如, 23\_5.1e2、5E-4

## 符号常量

- 用参数定义语句定义一个标识符来代表一个常量
  - 常用来定义变量的位宽及延时等
- 定义格式  
parameter 参数名1=常量表达式1, 参数名2=常量表达式2, .....;  
例如: parameter BIT=1, BYTE=8, PI=3.14;

## 变量数据类型

- 线网(net)型: 表示元件之间的物理连线
  - 输出值紧随输入值的变化而变化
  - 最常用类型是wire
- 寄存器(register)型: 表示抽象存储元件
  - 在赋新值以前保持原值
  - 只能在initial或always语句中被赋值
  - 最常用类型是reg
- 定义格式  
wire/reg [MSB:LSB] 变量名1, ..., 变量名n;  
例如: wire a, b; reg[3:0] state;

## Verilog HDL程序基本结构

- 由实现特定功能的模块构成  
module 模块名 (端口名1, 端口名2, ...);  
    端口类型说明(input, output, inout);  
    参数定义(可选);  
    数据类型定义(wire, reg等);  
    实例化低层模块和基本门级元件;  
    连续赋值语句 (assign);  
    过程块结构 (initial和always)  
    行为描述语句;  
endmodule
- 说明部分
- 功能描述部分  
顺序是任意的

## VerilogHDL描述组合逻辑电路

- 组合逻辑电路的门级描述
  - 使用内置的基本门级元件描述
- 组合逻辑电路的数据流描述
  - 使用连续赋值assign语句描述
- 组合逻辑电路的行为级描述
  - 使用always结构描述

## 基本门级元件

元件符号	功能说明	元件符号	功能说明
and	多输入端与门	nand	多输入端与非门
or	多输入端或门	nor	多输入端或非门
xor	多输入端异或门	xnor	多输入端异或非门
buf	多输出端缓冲器	not	多输出端反相器
bufif1	高电平有效三态缓冲器	notif1	高电平有效的三态反相器
bufif0	低电平有效三态缓冲器	notif0	低电平有效的三态反相器


## 示例一 Mux with Primitives

```

module mux(f, a, b, sel);
output f;
input a, b, sel;

and g1(f1, a, nsel),
    g2(f2, b, sel);
or g3(f, f1, f2);
not g4(nsel, sel);

endmodule
    
```

 

## 赋值语句

- 连续赋值语句  
`assign 变量名= 赋值表达式`  
 - 只能对线网型变量进行赋值，不能对寄存器型变量进行赋值  
 - 仅用于描述组合逻辑
- 过程赋值语句  
`变量名= 赋值表达式`  
 - 只能对寄存器数据类型的变量赋值  
 - 在always和initial语句内的赋值  
 - 可用于描述组合和时序逻辑

## Verilog HDL运算符

类型	符号	功能说明	类型	符号	功能说明
算术运算符	+	二进制加	关系运算符	>	大于
	-	二进制减		<	小于
	*	二进制乘		>=	大于或等于
	/	二进制除		<=	小于或等于
	%	二进制除求模		=	等于
位运算符	~	按位取反	移位运算符	>>	右移
	&	按位与		<<	左移
		按位或			
	^	按位异或			
	^~ 或 ~^	按位同或			


## 示例一 Mux with Assign

```

module mux(f, a, b, sel);
output f;
input a, b, sel;

assign f = (a & ~sel) | (b & sel);

endmodule
    
```

 

## if条件语句

- 表达式一般为逻辑表达式或关系表达式  
 - 系统对表达式的值进行判断，若为0, x, z, 按“假”处理；若为1, 则按“真”处理，执行指定语句
- if和else后可包含单个或多个语句，多句时用begin-end块语句括起来
- if语句嵌套使用时，注意if与else的配对关系

```

if (表达式) 语句1;
if (表达式) 语句1;
else 语句2;
if (表达式1) 语句1;
else if (表达式2) 语句2;
else if (表达式3) 语句3;
.....
else if (表达式n) 语句n;
else 语句n+1;
    
```

## Case条件语句


- case (敏感表达式)  
  值1: 语句1;  
  值2: 语句2;  
  .....  
  值n: 语句n;  
  default: 语句n+1;  
endcase

## 条件语句使用要点

- 描述组合电路时, 应注意列出所有条件分支, 否则编译器认为条件不满足时, 会引进一个锁存器保持原值, 产生时序电路而非组合电路
- 每个变量至少有4种取值, 为包含所有分支, 可在if语句后加上 else; 在 case语句后加上 default

 
## 示例— Mux with Always (If)

```
module mux(f, a, b, sel);  
output f;  
input a, b, sel;  
reg f;  
  
always @(a or b or sel)  
if (sel) f = b;  
else f = a;  
  
endmodule
```


 
## 示例— Mux with Always (Case)

```
module mux(f, a, b, sel);  
output f;  
input a, b, sel;  
reg f;  
  
always @(a or b or sel)  
case(sel)  
1'b0 : f = a;  
1'b1 : f = b;  
endcase  
  
endmodule
```



## 示例— BCD-七段译码

```
module decode4_7(abcdefg, bcd);  
output [6:0] abcdefg;  
input [3:0] bcd;  
reg [6:0] abcdefg;  
always @ (bcd) begin  
case (bcd)  
4'd0: abcdefg=7'b1111110;  
4'd1: abcdefg=7'b0110000;  
4'd2: abcdefg=7'b1101101;  
4'd3: abcdefg=7'b1111001;
```

## 示例— BCD-七段译码(续)

```
4'd4: abcdefg=7'b0110011;  
4'd5: abcdefg=7'b1011011;  
4'd6: abcdefg=7'b1011111;  
4'd7: abcdefg=7'b1110000;  
4'd8: abcdefg=7'b1111111;  
4'd9: abcdefg=7'b1111011;  
default : abcdefg=7'bx;  
endcase  
end  
endmodule
```