
中国科学技术大学信息科学技术学院 考试试卷参考答案

□A 卷
□B 卷

课程名称	尔: _线	性电子组	路	_ 课程	代码:				
开课院系:信息科学技术学院考试形式:闭卷									
姓 名:									
题 号									总 分
得 分									
得分									
二、(10 名	分)电路	如图1所	示,已知	$D_1 \cap D_2$	为理想二	极管,画	<u></u>	≤10V 时,	<i>、V。</i> 关于

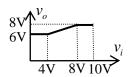四个点 (0V, 6V) 2分, (4V, 6V) 3分, (8V, 8V) 3分, (10V, 8V) 2分



 V_i 的电压传输特性曲线。

- 三、(14 分) 结型场效应管构成的放大电路如图 2 所示,所有电容均可认为交流短路。已知管子参数: $I_{DSS}=5mA$, $V_{P0}=2.5V$, $r_{ds}=\infty$ 。 电路中 $R_D=R_L=8.2k\Omega$, $R_1=0.1k\Omega$, $R_2=0.9k\Omega$ 。
- (1) 求静态时的电压 V_{DS} 和该直流工作点处的跨导 g_m ;
- (2) 求交流电压增益 A_{ν} 、输入阻抗 R_{ν} 和输出阻抗 R_{σ} 。

$$\begin{cases} I_D = I_{DSS} (1 + \frac{V_{GS}}{V_{P0}})^2 \\ V_{GS} = V_G - V_S = -V_S = -I_D (R_1 + R_2) \end{cases}$$

可解得, $V_{GS} = -1.25V$ 或-5V。根据 JFET 转移特性, $V_{GS} > -V_{P0} = -2.5V$,因此,

$$V_{DS} = V_D - V_S = 18 - 8.2I_D + V_{GS} = 6.5V$$
 (4 $\%$)

$$g_m = \frac{2}{V_{P0}} \sqrt{I_{DSS}I_D} = 2mS$$
 (2 $\%$)

(2)

$$A_{V} = \frac{-g_{m}(R_{D}//R_{L})}{1+g_{m}R_{I}} = -6.83$$
 (4 $\%$)

$$R_i = 2M\Omega$$
, $R_o = R_D = 8.2k\Omega$ (4 $\%$)

四、 $(12 \, \mathcal{G})$ 差分放大电路如图 3 所示,晶体管的参数相同为 $V_{BE}=0.7V$, $\beta=50$, $r_b=115\Omega$ 。

- (1) 若 $V_i = 0V$, 求输出电压 V_a ;
- (2) 若 $V_i = -20mV$, 求输出电压 V_o 。

$$I_{E1} = I_{E2} = 1.5(mA)$$
, $V_o = 3.75(V)$ (4 $\%$)

$$h_{ie} = r_b + (1+\beta)r_e = 115 + 51 \times \frac{26}{1.5} = 1k\Omega$$
,

$$A_d = \frac{-50 \times 1.5}{1} = -75$$
, (3 分)

$$V_{d2}$$
 h_{ie}
 h_{ie}
 $R_{L'}$

$$A_c = 0 \qquad (2 \, \text{β})$$

$$V_o = 3.75 + (0.01)* (-75) = 3(V)$$
 (3 分)

- 五、(12 分)晶体三极管组成的电路如图 4 所示,所有三极管均工作于线性区。
- (1) 若 R_f 构成的反馈是负反馈,判断开关 K 是连接 K_1 点还是连接 K_2 ,并用瞬时极性法简要说明。
- (2) 满足负反馈条件开关 K 和 K_1 或 K_2 连接后,判断由 R_f 和其他电阻构成的反馈是四种

反馈类型中的哪一种? 若该反馈满足深度负反馈条件, 求出电路的电压增益。

K接K₂

接 K2 满足负反馈, 2分,


瞬时极性法, 2分

为电压采样电压相加型,或电压串联负反馈,

满足基本反馈方程式的函数为 A_v 、 F_v 。 (2分)

$$F_{v} = \frac{R_6}{R_f + R_6}, \quad 3 \, \text{ }$$

$$A_{vf} = 1 + \frac{R_f}{R_6}$$
 (3 %)

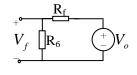

六、(16分) 理想运放组成的电路如图 5 所示,运放工作于线性区,已知 D_1 和 D_2 为理想二极管,试分别推导出图 5 (a) 和图 5 (b) 中 V_2 和 V_1 的关系式。

$$V_{-} = V_{+} = 0$$
 , $I_{-} = I_{+} = 0$,

$$V_{o1} = (1 + \frac{R_2}{R_1}) V_{i1}$$

$$V_o = (1 + \frac{R_4}{R_3}) V_{i2} - \frac{R_4}{R_3} (1 + \frac{R_2}{R_1}) V_{i1}$$

当 Vi 为正时, D2 导通, D1 截止,

$$V_0 = -V_i * (-2) - V_i = V_i$$


当 Vi 为负时, D1 导通 D2 截止, A1 输出为 0

$$V_{0} = -V_{i}$$

所以 $V_0 = |V_i|$

七、(15 分)已知运放内部电路共有三个极点,转角频率分别为为 $f_1=0.5 \mathrm{MHz}$ 、 $f_2=10\mathrm{MHz}$ 和 $f_3=100\mathrm{MHz}$,其中 f_1 由运放内部 R、C 电路确定, $R=30k\Omega$ 。有频率补偿端。运放的中频开环电压增益为 80dB。

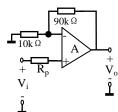- (1) 写出该运放的电压传递函数 $A_{\nu}(if)$ 的表达式;
- (2) 运放加纯阻反馈网络,求相位裕量为45 时的反馈系数;
- (3)运放接成右图所示电路,该电路是否可以稳定工作? 若要求电路仍有45°的相位裕量,问此时补偿电容为多大?



(1)
$$A_{V}(jf) = \frac{10^{4}}{(1 + \frac{jf}{0.5 \times 10^{6}})(1 + \frac{jf}{10^{7}})(1 + \frac{jf}{10^{8}})}$$
 (2 $\frac{1}{10}$)

(2) 若相位裕量为 45°,则附加相移为 135°。

$$f_g = 10 \text{MHz}$$
, (2 $\%$)

$$A_V(jf_g) = 80 - 20\lg \frac{10}{0.5} - 3 = 51(dB)$$
 或54dB

$$F_0 = 0.00282$$
或 0.002 (3分)

(3) 此为电压串联型负反馈,满足基本反馈方程式的函数为 A_V 和 F_V ,

$$F_V = \frac{R_1}{R_1 + R_f} = \frac{10}{10 + 90} = 0.1,$$

令
$$A_V(jf_{g2})F_V = 1$$
 得 $f_{g2} = 22.36$ MHz , (2 分)

$$\phi_{AF}(jf_{g2}) = -90 - 45 \lg \frac{22.36}{1} - 45 \lg \frac{22.36}{10} = -90 - 60.7 - 15.7 = -166.4 > -180$$
 电路稳定 (2 分)

若相位裕量仍为 45°则 f_g = 10MHz ,设加补偿后第一个极点变为 f_1 ,

令
$$A_V(jw_g) = 80 - 20 \lg \frac{10}{f_1^{''}} - 3 = 20$$
或17 得 $f_1^{''} = 0.01$ MHz或0.014MHz,(2 分)

由
$$f_1' = \frac{1}{2\pi R(C_1 + C_p)} = 0.01 \times 10^6$$
或 0.014×10^6 和 $f_1 = \frac{1}{2\pi RC_1} = 0.5 \times 10^6$ Hz 得 $C_p = 520 pF$ 或 $368 pF$ 。(2 分)