

电路基本理论往年试题选编

by 科大学渣

一、电阻网络的等效

17-18 填空 1

1 电路如图 1-1 所示, 端口等效电阻 R_{ab} = _____, 3Ω 电阻消耗的功率为 _____

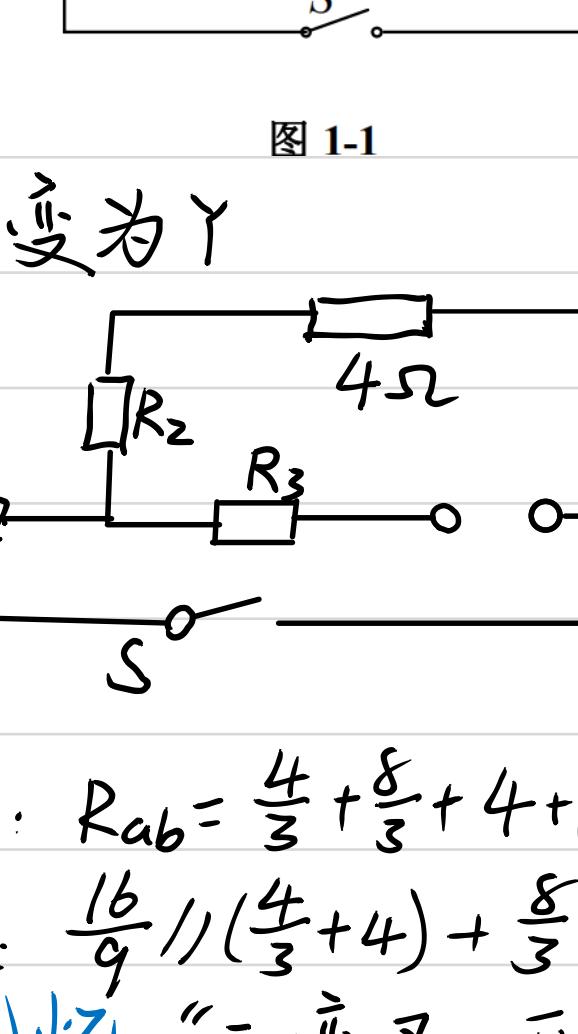


图 1-1

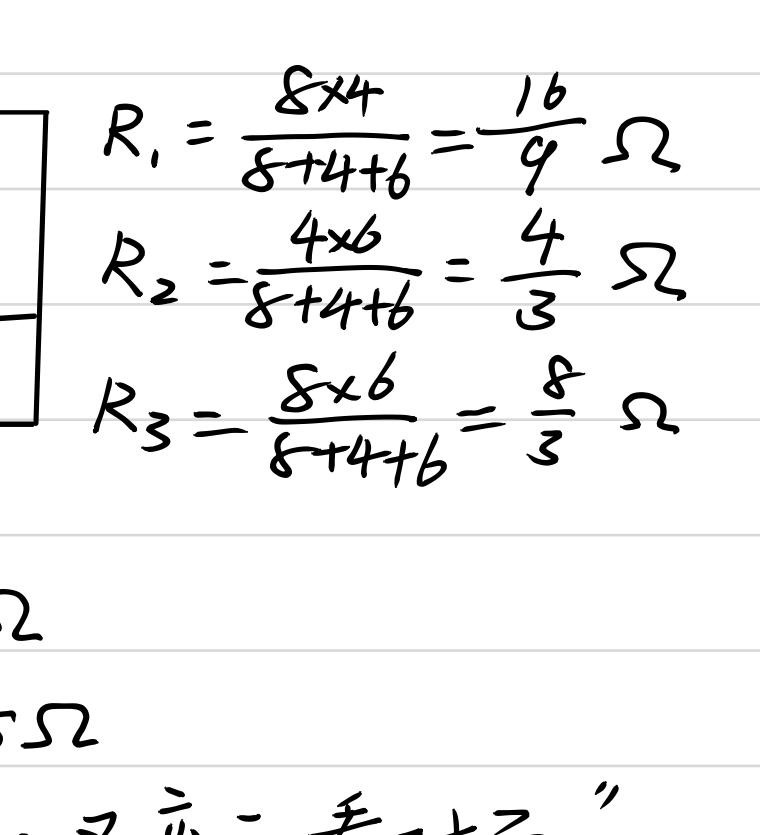


图 1-2

等效为 $12\Omega, 4\Omega, 3\Omega, 6\Omega$ 四个电阻并联

19-20 填空 1

1 电路如图 1-1 所示, 当开关 S 断开时, 端口等效电阻 R_{ab} = _____,

当开关 S 闭合时, 端口等效电阻 R_{ab} = _____

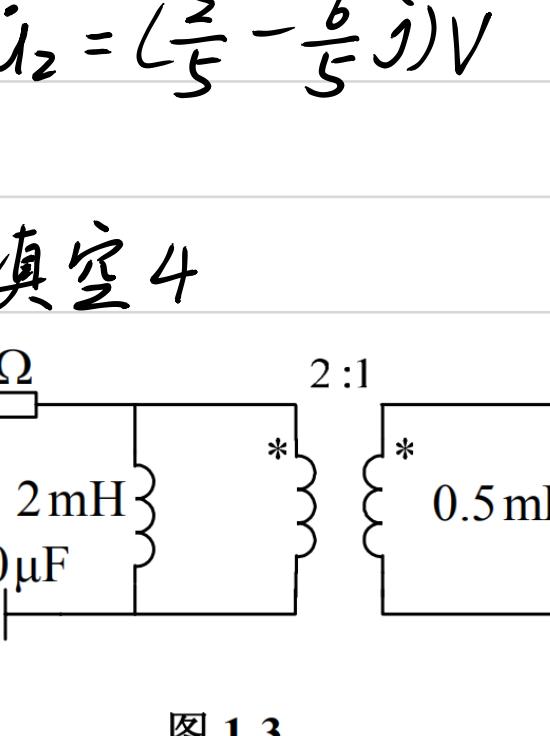


图 1-1


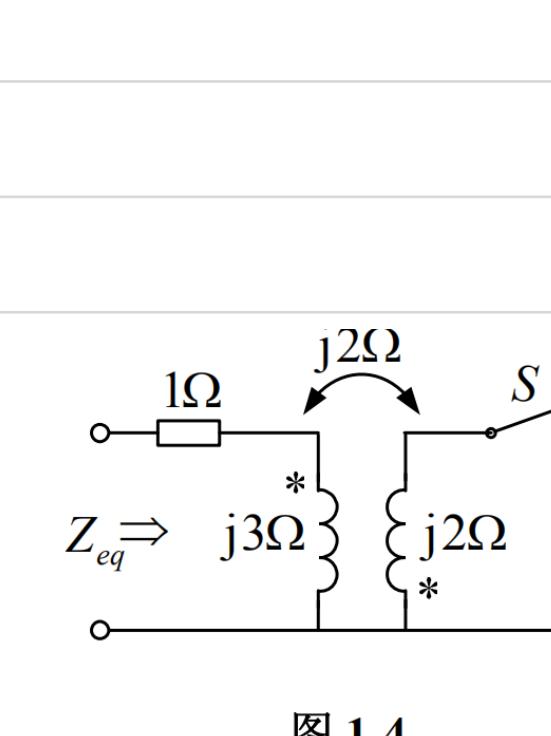


图 1-2

从 Δ 变为 Y

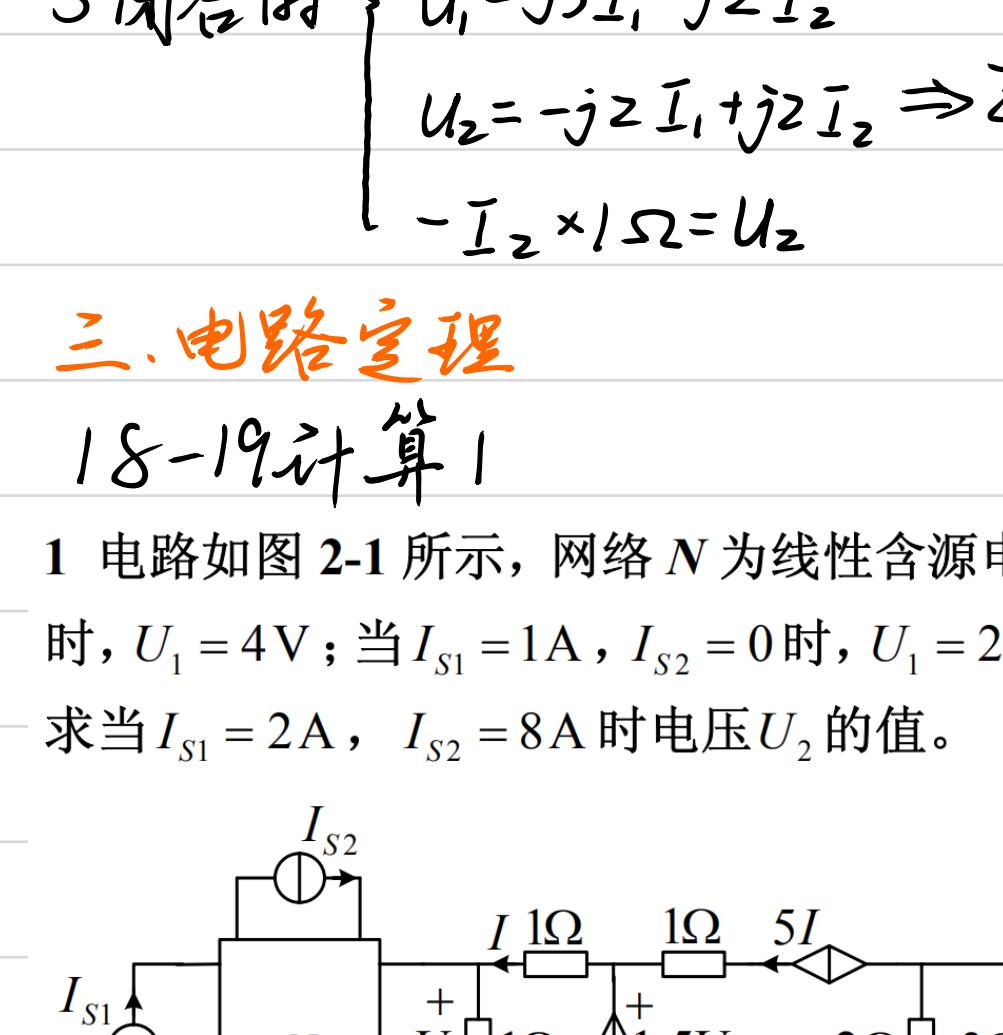

$$R_1 = \frac{8 \times 4}{8+4+6} = \frac{16}{9} \Omega$$

$$R_2 = \frac{4 \times 6}{8+4+6} = \frac{4}{3} \Omega$$

$$R_3 = \frac{8 \times 6}{8+4+6} = \frac{8}{3} \Omega$$

S 断开: $R_{ab} = \frac{4}{3} + \frac{8}{3} + 4 + 1 = 9 \Omega$

S 闭合: $\frac{16}{9} / (4 + \frac{4}{3}) + \frac{8}{3} + 1 = 5.52$

公式记忆: “三变叉, 叉变夹; 叉变三, 夹对面。”

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/106446987>

二、变压器、耦合电感

17-18 填空 3

3 电路如图 1-3 所示, 已知电流源有效值相量 $\hat{I}_s = 10\angle 0^\circ A$, 则电压有效值相量

$\hat{U}_1 =$ _____, $\hat{U}_2 =$ _____

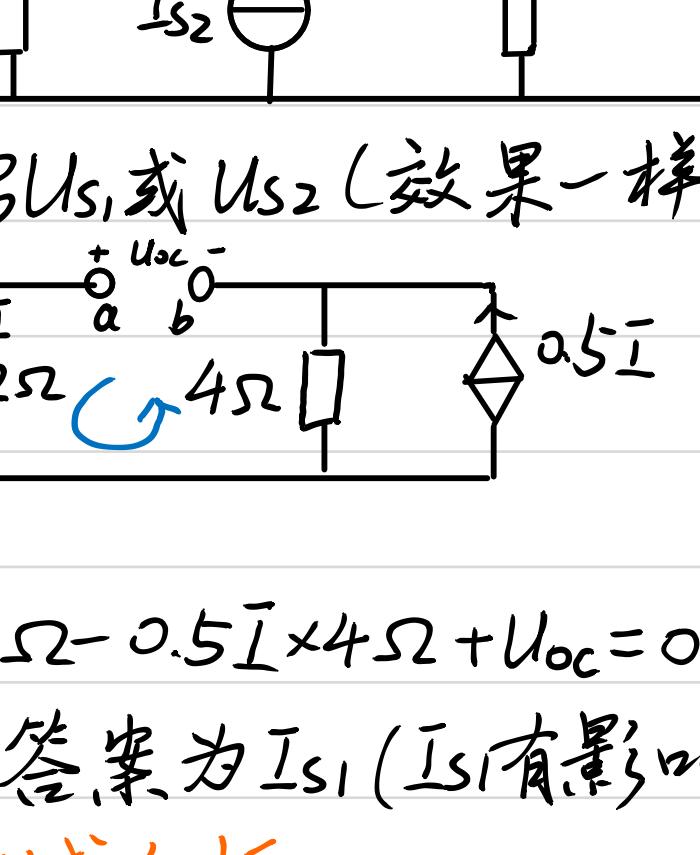


图 1-3

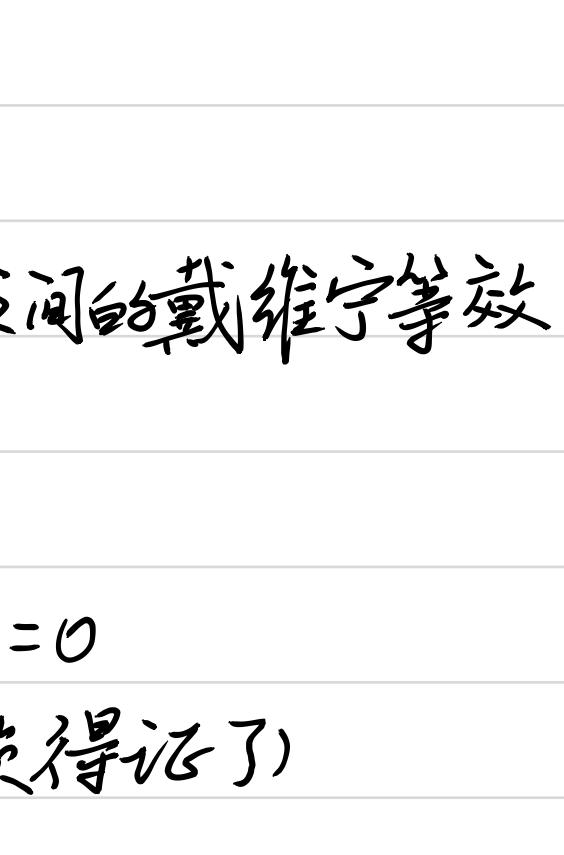


图 1-4

右侧等效阻抗 $Z_{eq} = (-j2) / (j4+j2) = (1-j3) \Omega$

$$\begin{aligned} \text{I}_{s1} &\rightarrow \begin{cases} i_1 \\ i_2 \end{cases} \\ \text{U}_1 &= \begin{cases} + \\ - \end{cases} \\ \text{U}_2 &= \begin{cases} + \\ - \end{cases} \end{aligned}$$

i_s 在右侧产生的电流 $i'_s = \frac{i_s}{5} = -2 A$

$\text{U}_2 = i_s \times Z_{eq} = -2(1-j3)V = (2+6j)V$

$\text{U}_1 = -\frac{1}{5} \text{U}_2 = (\frac{2}{5} - \frac{6}{5}j)V$

18-19 填空 4

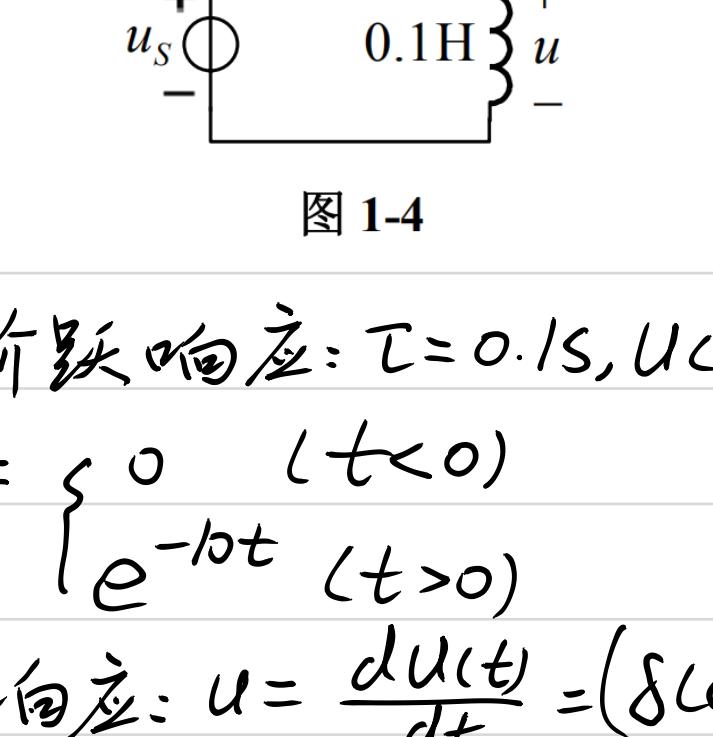


图 1-3

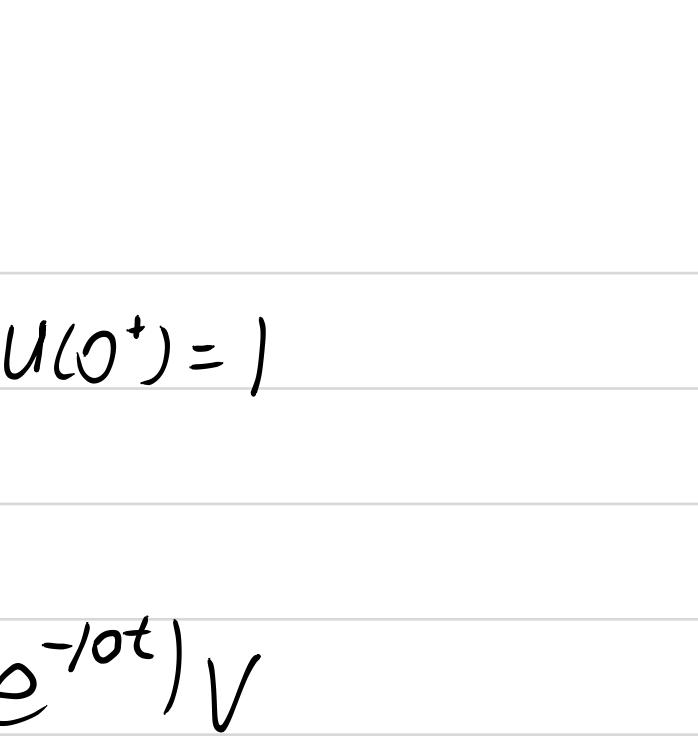


图 1-4

4 电路如图 1-4 所示, 当开关 S 断开时, 端口等效阻抗 $Z_{eq} =$ _____;

当开关 S 闭合时, 端口等效阻抗 $Z_{eq} =$ _____

按定义做

$$S \text{ 断开时} \left\{ \begin{array}{l} I_2 = 0 \\ U_1 = j3I_1 - i_0 \end{array} \right. \Rightarrow Z_{eq} = \frac{U_1 + I_1 \times 1\Omega}{I_1} = (1+3j)\Omega$$

$$S \text{ 闭合时} \left\{ \begin{array}{l} U_1 = j3I_1 - j2I_2 \\ U_2 = -j2I_1 + j2I_2 \end{array} \right. \Rightarrow Z_{eq} = \frac{U_1 + I_1 \times 1\Omega}{I_1} = \frac{1}{5}(9+7j)\Omega$$

三、电路定理

18-19 计算 1

1 电路如图 2-1 所示, 网络 N 为线性含源电阻网络, 已知当 $I_{s1} = 1A$, $I_{s2} = 4A$ 时, $U_1 = 4V$; 当 $I_{s1} = 1A$, $I_{s2} = 0$ 时, $U_1 = 2V$; 当 $I_{s1} = 0$, $I_{s2} = 4A$ 时, $U_1 = 1V$ 。求当 $I_{s1} = 2A$, $I_{s2} = 8A$ 时电压 U_2 的值。

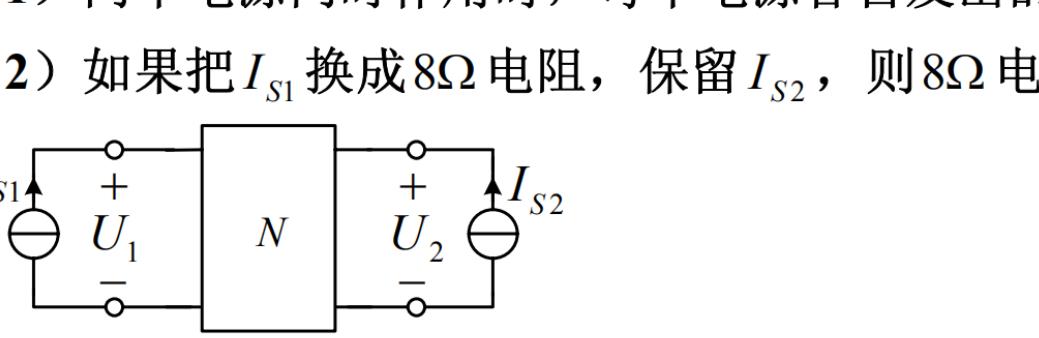


图 2-1


由线性性 (即齐性和叠加)

设 $U_1 = aI_{s1} + bI_{s2} + c$ (c 为 N 中电源产生的响应)

代入条件, 得 $U_1 = 3I_{s1} + \frac{1}{2}I_{s2} - 1$ (单位略去)

当 $I_{s1} = 2A$, $I_{s2} = 8A$ 时, $U_1 = 9V$

将 U_1 处的电阻置换成电压源, 得:

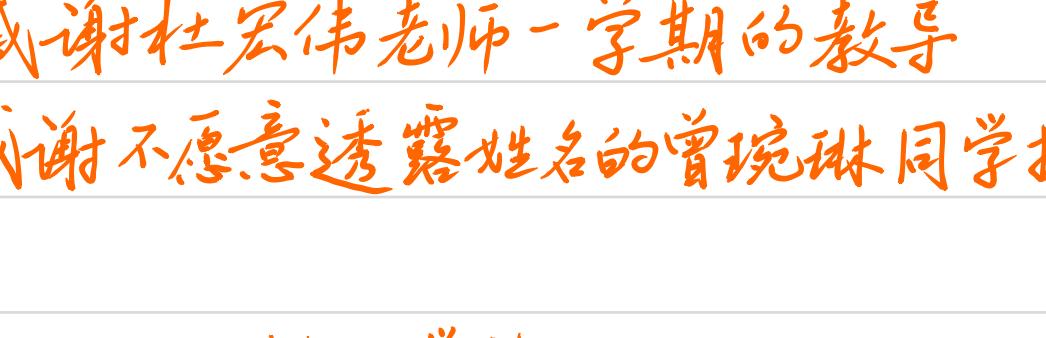

$$I = \frac{1.5U_1 - U_1}{1\Omega} = 4.5A \quad U_2 = -3\Omega \times 5I \times \frac{2}{2+3} = -27V$$

20-21 第二学期 填空 6

4 电路如图 1-4 所示, 当电压源 $u_s = \delta(t) V$ 时, 冲激响应 $u =$ _____

图 1-4

先求阶跃响应: $T = 0.1s$, $U(\infty) = 0$, $U(0^+) = 1$

$$U(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ e^{-10t} & (t > 0) \end{cases}$$

冲击响应: $u = \frac{dU(t)}{dt} = (\delta(0) - 10e^{-10t})V$

注意求导时可能出现的 δ 项

五、复频域分析

17-18 计算 5

5 电路如图 2-5 所示, 电路原处于稳态, $t=0$ 时开关 S 闭合。(1) 画出电路的复频域模型; (2) 求换路后电容电压 U_c 。

图 2-5

图 2-6

6 电路如图 1-5 所示, 电路中影响电压 U 值的独立电源是 _____;

当 $u_s = \delta(t) V$ 时, 单位冲激响应 $i =$ _____

20-21 第一学期 填空 4

4 电路如图 1-4 所示, 当电压源 $u_s = \delta(t) V$ 时, 冲激响应 $u =$ _____

图 1-4

先求阶跃响应: $T = 0.1s$, $U(\infty) = 0$, $U(0^+) = 1$

$$U(t) = \begin{cases} 0 & (t < 0) \\ e^{-10t} & (t > 0) \end{cases}$$

因此, 答案为 I_{s1} (I_{s1} 有影响就懒得写了)

四、时域分析

20-21 第二学期 填空 5

5 电路如图 1-5 所示, 电路原处于稳态, $t=0$ 时闭合开关 S, 则在 0+时刻,

$$\frac{du_c}{dt}|_{0+} = \frac{U_1 - U_2}{1\Omega}$$

当开关 S 闭合时, 端口等效阻抗 $Z_{eq} =$ _____

按定义做

$I_{s1} = 0$, $I_{s2} = 4A$

$U_1 = 4V$, $U_2 = 2V$

$I_{s1} = 2A$, $I_{s2} = 8A$

$U_1 = 1V$, $U_2 = 1V$

求 U_1 和 U_2

$U_1 = 3V$, $U_2 = 1V$

$\frac{du_c}{dt}|_{0+} = \frac{3-1}{1\Omega} = 2V/s$

20-21 第二学期 填空 6

17-18 计算 6

只保留 I_{s2} : $+U_-$

I_{s2} 被短路

只保留 I_{s1} 或 U_{s2} (效果一样)

求 ab 之间的戴维宁等效

$U_{ab} = 2V$

$I_{ab} = 1A$

$U_{ab} = 2V$

$I_{$